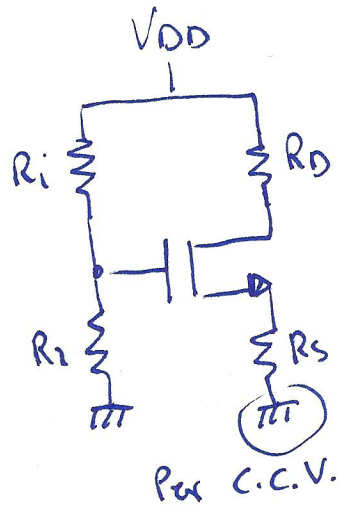


CONTINUA



$$V_G = \frac{V_{DD} R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \cdot 4}{10} = 4V$$

$$V_D = V_{DD} - R_D I_D$$

$$V_S = R_S I_D$$

$$I_D = K(V_G - V_S - V_T)^2$$

$$2I_D = (4 - R_S I_D - 1)^2 \quad 2I_D = (3 - \frac{1}{2}I_D)^2$$

$$\frac{1}{4}I_D^2 - 3I_D - 2I_D + 9$$


$$I_{D1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 9}}{0,5} = \frac{5 \pm 4}{0,5} < \frac{2}{18}$$

SE $I_D = 2$ $V_S = 1$ 1° Hp di SATURAZIONE $V_{GS} > V_T$ $4 - 1 > 1$ OK
 $V_S = 9$ 1° Hp di SATURAZIONE $V_{GS} > V_T$ $4 - 9 > 1$ NO

$$I_D = 2mA \quad V_S = 1V \quad V_G = 4V \quad V_D = 10 - 2 = 8V$$

2° Hp di SATURAZIONE $V_D > V_G - V_T$ $8 > 4 - 1$ OK

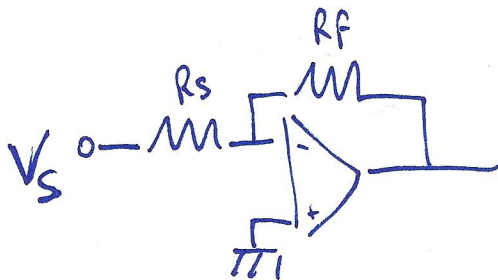
Parametri di Q₁ $\begin{cases} V_{GS} = 4 - 1 = 3V \\ I_D = 2 \\ V_{DS} = 8 - 1 = 7V \end{cases}$



$$V_{OUT} = -\frac{R_F}{R_S} V_S = -\frac{2}{0,5} \cdot 1 = -4V$$

Per piccolo segnale.
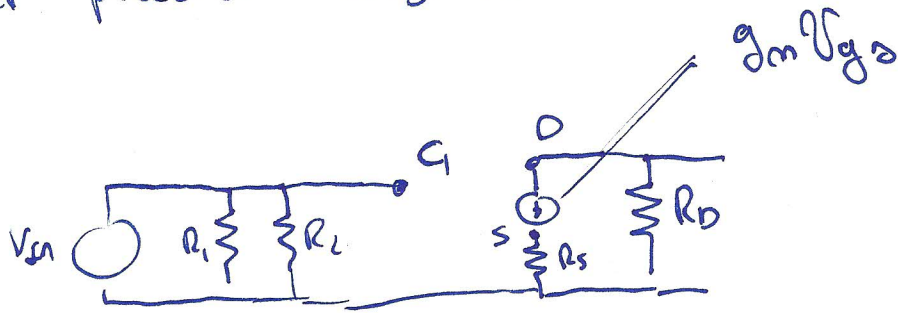
$$R_1 \parallel R_2 = \frac{6.4}{10} = 2.4$$




$$g_m = 2K(V_{GS} - V_T) = 3 - 1 = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$\downarrow$$

$$V_{in} R_1 \parallel R_2$$

$$2.4 V_{in}$$

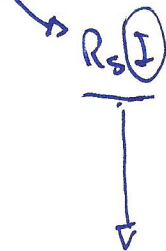

$$\text{MA } I = g_m V_{GS}$$

$$I = g_m (V_G - V_S)$$

$$I = 2 (2.4 V_{in} - V_S)$$

$$V_D = \frac{1}{2} (2.4 V_{in} - V_S)$$

$$V_D = 2.4 V_{in} - V_S$$

$$2 V_D = 2.4 V_{in}$$

$$V_D = 1.2 V_{in}$$

$$V_{GS} = (2.4 V_{in} - 1.2 V_{in}) = 1.2 V_{in}$$

$$V_{out} = V_{OUT(TRANS.)} = -g_m V_{GS} R_D = -2 \cdot 1.2 V_{in} \cdot 1 = -2.4 V_{in}$$

$$A_{V(TRANSISTOR)} = \frac{-2.4 V_{in}}{V_{in}} = -2.4$$

$$A_{V_{Ampl.}} = -\frac{R_F}{R_S} = \frac{2}{0.5} = -4$$

$$A_{V_{TOT}} = -2.4 \cdot -4 = -9.6$$