
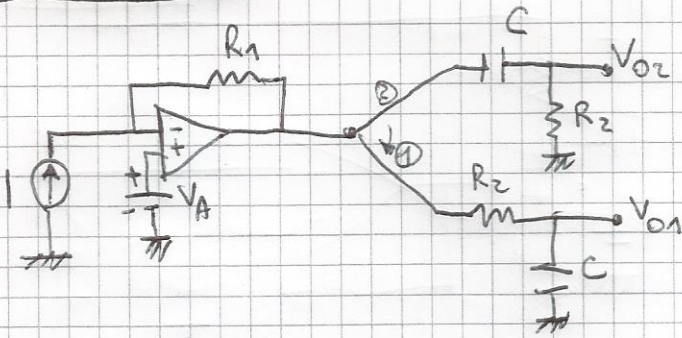



05/06/2013

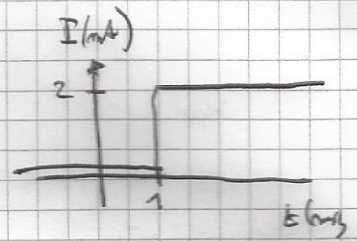

$V_A = 2V$
 $R_1 = 3k\Omega$
 $R_2 = 5k\Omega$
 $C = 0,1\mu F$



$t < 1$

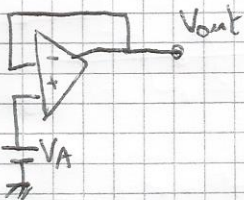


$V_{out} = V_A = 2V$

è un integratore di tensione


$t \geq 1$

$V_{out} = V_A - IR_1 = -hV$

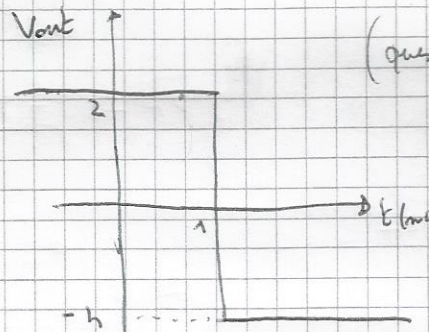


(questo è solo per capire, non serve per gli esercizi)

Caso ① → PASSA-BASSO

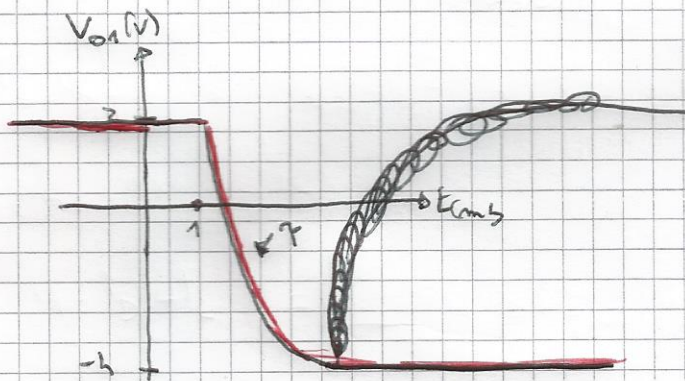

$\tau = R_2 C = 5 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} \cdot 10^3 = 0,5 \text{ ms}$

Caso ② → PASSA-ALTO

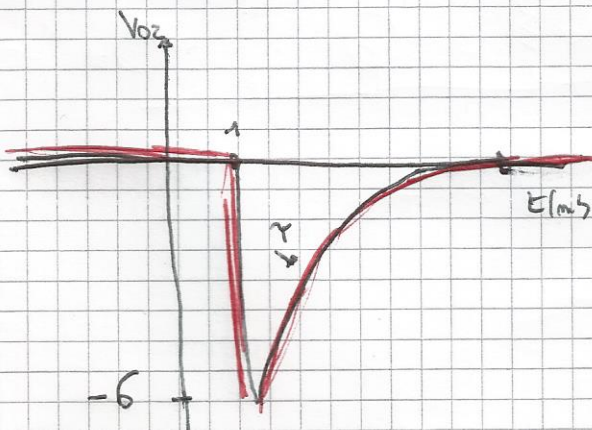

$\tau = R_2 C = 0,5 \text{ ms}$