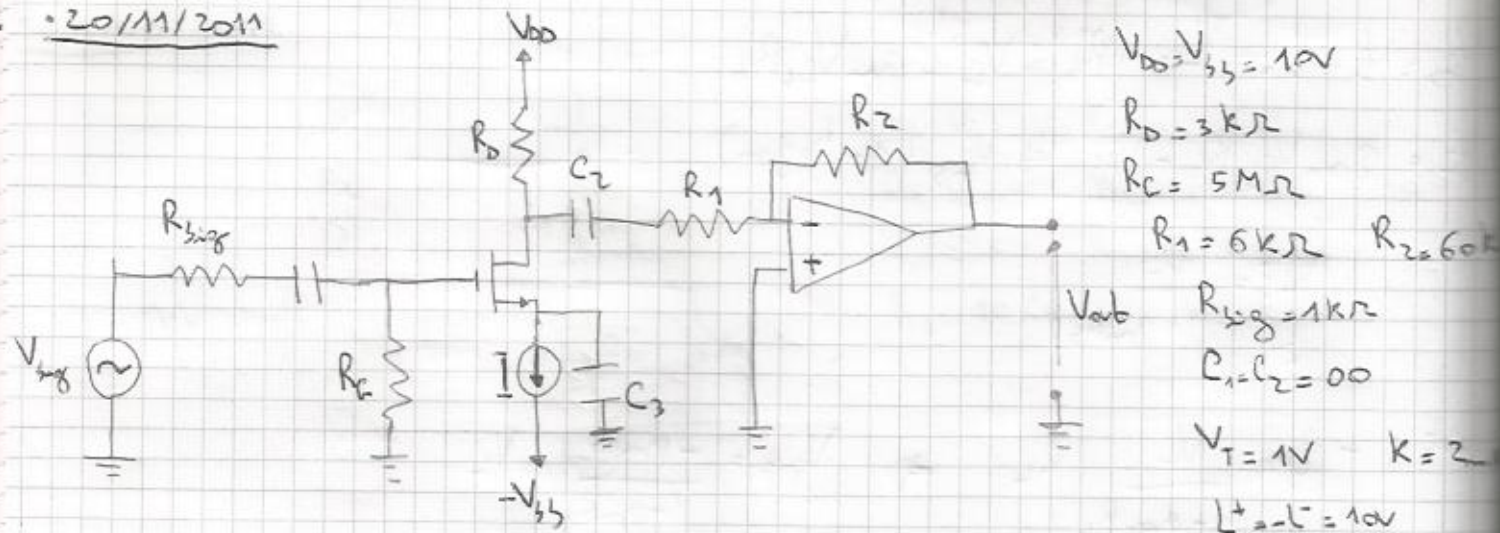


20/11/2011




a) dimensione I? sapendo che $A_V = V_{out}/V_{sig} = 80$

$$A = A_T \cdot A_A = 80$$

Sappiamo che $A_A = -\frac{R_2}{R_1} = -10$. quindi $A_T = -8$, per far risultare $A_T \cdot A_A$

$$= \frac{V_{out}}{V_D} = -\frac{V_D}{V_{sig}}$$

Quindi:

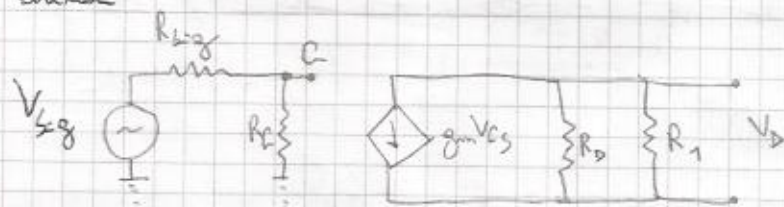

$$V_D = -g_m V_{sig} R_1 // R_D \Rightarrow \frac{V_D}{V_{sig}} = -8 = -g_m R_1 // R_D$$

$$g_m \cdot R_1 // R_D = 8 \Rightarrow g_m \cdot \frac{6 \cdot 3}{6+3} = 8 \Rightarrow g_m = 2$$

$$g_m = 2k(V_{GS} - V_T) \Rightarrow 2 = 2(V_{GS} - 1) \Rightarrow 1 = V_{GS} - 1 \Rightarrow V_{GS} = 2V$$

$$I = I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 = 2 \cdot (2-1)^2 = 2mA = I$$