

b) Calcolare C_2 con frequenza di taglio $f_c \left(\frac{\omega_c}{2\pi} \right)$ del circuito passa-alto pari a 1kHz

$$f_c = \frac{1}{T} \quad \text{quindi } T = 1 \text{ms}$$

$$T = C_2 (R_1 + R_D)$$

$$\text{quindi } 2\pi f = \frac{1}{T} = \frac{1}{C_2 (R_1 + R_D)}$$

$$C_2 \cdot \frac{C_2}{T} = \frac{1}{R_1 + R_D} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{R_1 + R_D} \quad C_2 = \frac{1}{9}$$