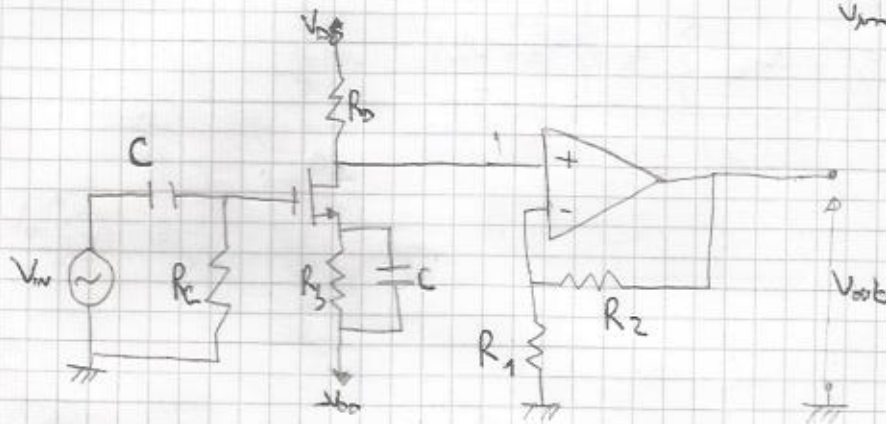


20/09/2010

Determinare R_3 in modo che $V_{out} = 0V$, e $A = \frac{V_{out}}{V_{in}}$



$R_C = 10k\Omega$ $R_D = 2.5k\Omega$
 $R_1 = 1k\Omega$ $R_2 = 4k\Omega$
 $V_{DD} = 5V$
 $V_T = 1V$ $K = 0.5mA/V^2$
 $L^+ = -L^- = 5V$

$V_{GS} > V_T$

$I_D \cdot V_{DS} = 0 - R_D I_D - (V_{DD}) = V_{DD} \cdot R_D I_D$

$V_D = V_{DD} - R_D I_D = 0 \Rightarrow 0 = 5 - 2.5 I_D \Rightarrow I_D = 2mA$

$I_D = K(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow 2 = \frac{1}{2}(V_{GS} - 1)^2 \Rightarrow 4 = V_{GS}^2 - 2V_{GS} + 1$

$\Rightarrow V_{GS}^2 - 2V_{GS} - 3 = 0 \quad 1 \pm \sqrt{1+3} \quad \begin{matrix} 3 & \text{ok} \\ 1 & \text{no} \end{matrix} \quad \begin{matrix} 3 > 1 \\ \end{matrix} \quad V_{GS} = 3V \Rightarrow V_G$

$V_{DS} = V_D - V_S = 0 - (-3) = 3V$

~~$V_{DS} = 2V_{DD} - I_D R_D - I_D R_3$~~ $\Rightarrow 3 = 10 - 2.5 \cdot 2 - 2 \cdot R_3$

~~$-2R_3 = -2$~~


$R_3 = 1k\Omega$

PICCOLA SEGNALI

$g_m = 2K(V_{GS} - V_T) \quad g_m = 2$



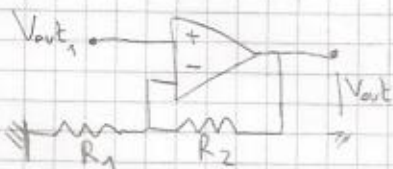$V_{out1} = -g_m V_{in} \cdot R_D$
 $= -5 V_{in}$



$V_{out} = V_{out1} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 5 V_{out1} \Rightarrow -25 V_{in}$

$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -25$