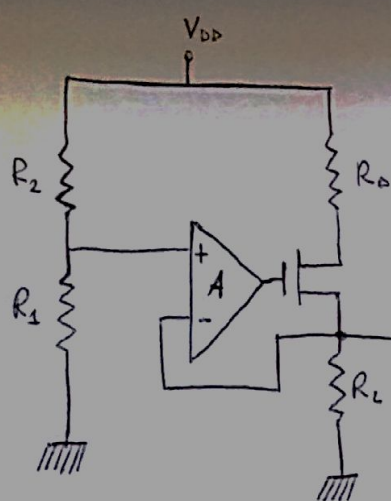


03/02/2010



$$R_2 = 7k\Omega$$

$$R_1 = 3k\Omega$$

$$V_{DD} = 10V$$

$$R_D = R_L = 6k\Omega$$

$$Q = \begin{cases} k = \frac{1}{8} \frac{\mu A}{V^2} \\ V_t = 1V \end{cases}$$

$$\text{Ampl. } L^+ = |L^-| = 10V$$

$$V^+ = V_{DD} \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{3}{10} V = 3V$$

$$V_{out} = 3V$$

$$V^+ - R_D I_D = 0$$

Cerchiamo V_G

$$3 - R_L I_D = 0 \Rightarrow I_D = 0,5mA$$

$$I_D = \frac{1}{8} (V_G - 3 - 1)^2 = 0,5mA = \frac{1}{8} (V_G - 4)^2$$

$$V_G^2 + 16 - 8V_G - 4 = 0$$

$$V_G^2 - 8V_G + 12 = 0$$

$$V_{G1,2} = 4 \pm \sqrt{16 - 12} = 4 \pm 2 \quad \begin{matrix} 6 \\ 2 \end{matrix}$$

$$V_G = 6V \text{ perché}$$

$$V_G - V_S = V_{GS} = 3V > V_t \quad 3V > 1V$$

$$V_{DD} - R_{I_D} = V_D = 7V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 7 - 3 = 4V$$

OK perché

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

$$4V > 2V$$